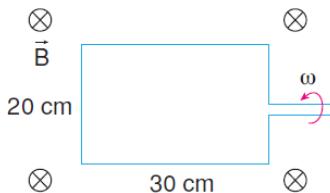


Bu sorular Endemik Yayınları'nın izniyle paylaşılmaktadır. Yayınevine desteğinden dolayı teşekkür ediyorum.


- 5.** Şekildeki 100 sarımlı çerçeve $2 \cdot 10^{-2}$ Tesla lik manyetik alan içerisinde 50 Hz frekansla döndürülüyor.



Çerçeveye 6Ω luk bir direnç bağlandığında oluşan akımı veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? ($\pi = 3$)

- A) $i = 4 \cdot \sin 100\pi t$
B) $i = 12 \cdot \sin 100\pi t$
C) $i = 8 \cdot \sin 100\pi t$
D) $i = 6 \cdot \cos 50\pi t$
E) $i = 6 \cdot \sin 50\pi t$

11.

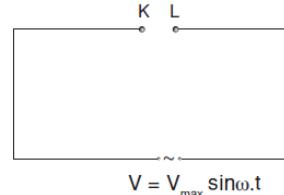


Şekildeki devrede KL arasına,

- Direnç bağlanırsa akımla gerilim arasında faz farkı olmaz.
- Bobin bağlanırsa akım geri fazda olur.
- Sığaç bağlanırsa akımla gerilimi arasında faz farkı $\frac{\pi}{2}$ olur.

yargılardan hangileri doğrudur?


- A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I, II ve III E) I ve III

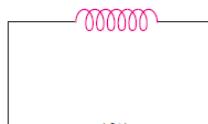- 6.** Şekildeki bobinli devrede etkin gerilim sabit kalmak şartı ile kaynağın frekansı artırılıncaya bobinin induktansı (X_L) ve devre akımı (i_e) nasıl değişir?



X_L	i_e
A) Değişmez	Değişmez
B) Artar	Artar
C) Azalır	Artar
D) Değişmez	Azalır
E) Artar	Azalır

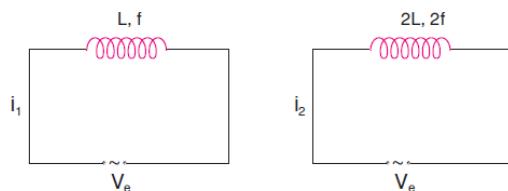- 12.** Şekildeki bobinli devrelerde bobinlerin özindüksiyon katsayıları L , $2L$; alternatif akımın frekansı f , $2f$ dir.




Gerilimin etkin değerleri eşit olduğuna göre, devre akımlarının etkin değerleri arasındaki ilişki nedir?

- A) $i_1 = i_2$ B) $i_1 = 2i_2$ C) $i_2 = 2i_1$
D) $i_1 = 4i_2$ E) $i_2 = 4i_1$

Bu sorular Endemik Yayınları'nın izniyle paylaşılmaktadır. Yayınevine desteginden dolayı teşekkür ediyorum.

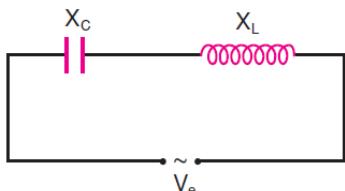
5. Alternatif gerilime bağlanan sığacın kapasitansı X_C , bobinin induktansı X_L dir.



Alternatif gerilimin periyodu azaltılırsa X_C ve X_L nasıl değişir?

	X_C	X_L
A)	Artar	Azalır
B)	Azalır	Artar
C)	Değişmez	Değişmez
D)	Azalır	Azalır
E)	Artar	Artar

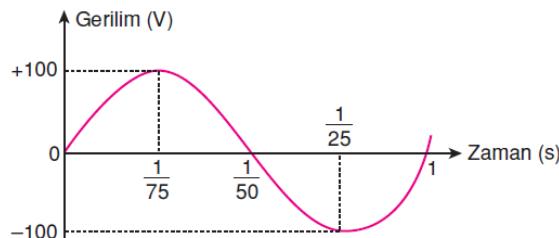3. Alternatif gerilimin zamanla değişim grafiği şekildeki gibidir. Bu gerilime 10Ω değerinde bir direnç bağlanıyor.



Buna göre,

- I. Dirençten değişken bir akım geçer.
- II. Dirençten geçen etkin akımının değeri $5\sqrt{2}$ dir.
- III. Alternatif akımın frekansı 50 Hz dir.

yargılardan hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) I, II ve III

2. I. II. III.



Müzik seti



Cep telefonu



Vantilatör

Resimlerde görülen devre elemanlarının hangisinde değişken akımı doğrultan bir devre vardır?

- A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) I, II ve III

10. Alternatif gerilime bağlanan LC devresi rezonans halinde değildir.

Devreyi rezonansa getirmek için,

- I. Bobinin özindüksiyon katsayısı artırılmalı
- II. Alternatif gerilimin frekansı azaltılmalı
- III. Sığacın sığası azaltılmalı

İşlemlerinden hangileri yapılabilir?

- A) I, II ve III B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) Yalnız II

4. Gerilim denklemleri,

$$V_X = 200 \sin 100\pi t$$

$$V_Y = 200 \sin 50\pi t$$

olan X ve Y üreteçleri için,


- I. Etkin gerilimleri eşittir.
- II. Herhangi t anındaki gerilimleri eşittir.
- III. X'in frekansı Y'nininkinden iki katıdır.

yargılardan hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

Bu sorular Endemik Yayınları'nın izniyle paylaşılmaktadır. Yayınevine desteginden dolayı teşekkür ediyorum.

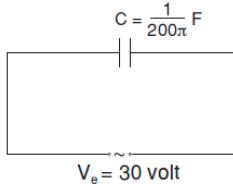
7. Sığası $\frac{1}{200\pi}$ F olan sığa etkin gerilimi 30 volt, frekansı 50 Hz olan üretece bağlanıyor.



Buna göre, sığaçtan geçen etkin akım kaç A dır?

- A) 6 B) 12 C) 15 D) 20 E) 25

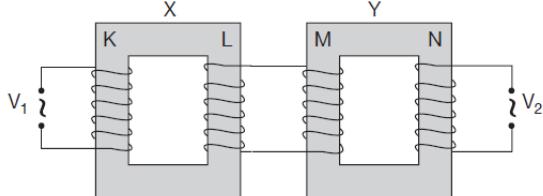
6. Şekildeki ideal X ve Y transformatöründe giriş geriliği V_1 in çıkış geriliği V_2 ye oranı $\frac{V_1}{V_2} = \frac{4}{3}$ tür.



$$\frac{N_K}{N_N} = 2 \text{ olduğuna göre, } \frac{N_L}{N_M} \text{ kaçtır?}$$

- A) $\frac{3}{4}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{3}{2}$ D) $\frac{1}{3}$ E) 3

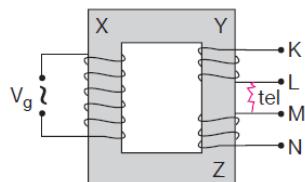3. Sarımlarının durumu şekildeki gibi olan ideal trasformatörde X, Y, Z sarımlarının sayıları $8n$, $4n$, $2n$ dir.



KN uçları arasındaki potansiyel fark 30 volt olduğuna göre, giriş geriliği V_g kaç voltur?


- A) 150 B) 120 C) 100 D) 90 E) 60

7. Bir transformatörde giriş geriliminin etkin değeri 20 voltur, çıkış gücü 40 wattır.

Transformatörün verimi % 80 olduğuna göre, girişten 1 dakika da kaç joule enerji verilmiştir?

- A) 600 B) 1500 C) 3000
D) 4500 E) 6000

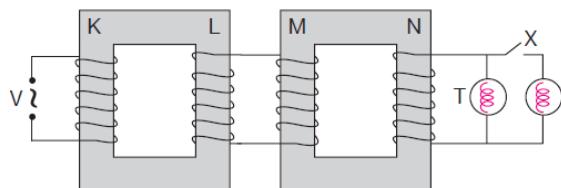9. Şekildeki ideal transformatörde girişe V geriliği uygulanmıştır.




X anahtarı kapatıldığında,

- I. Çıkış geriliği artar.
II. T lambasının parlaklığı değişmez.
III. M bobininin gücü artar.

yargılardan hangileri doğru olur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I ve III

6.

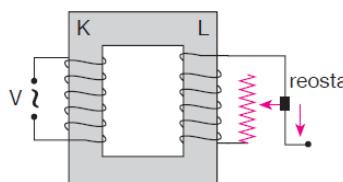

Şekildeki ideal bir transformatörün sekonderindeki reostanın sürgüsü ok yönünde çekilirse,

- I. Çıkış gücünde azalma
II. K sarımının akımında artma
III. Çıkış geriliminde azalma

değişikliklerden hangileri gözlenir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ya da III E) I ya da III